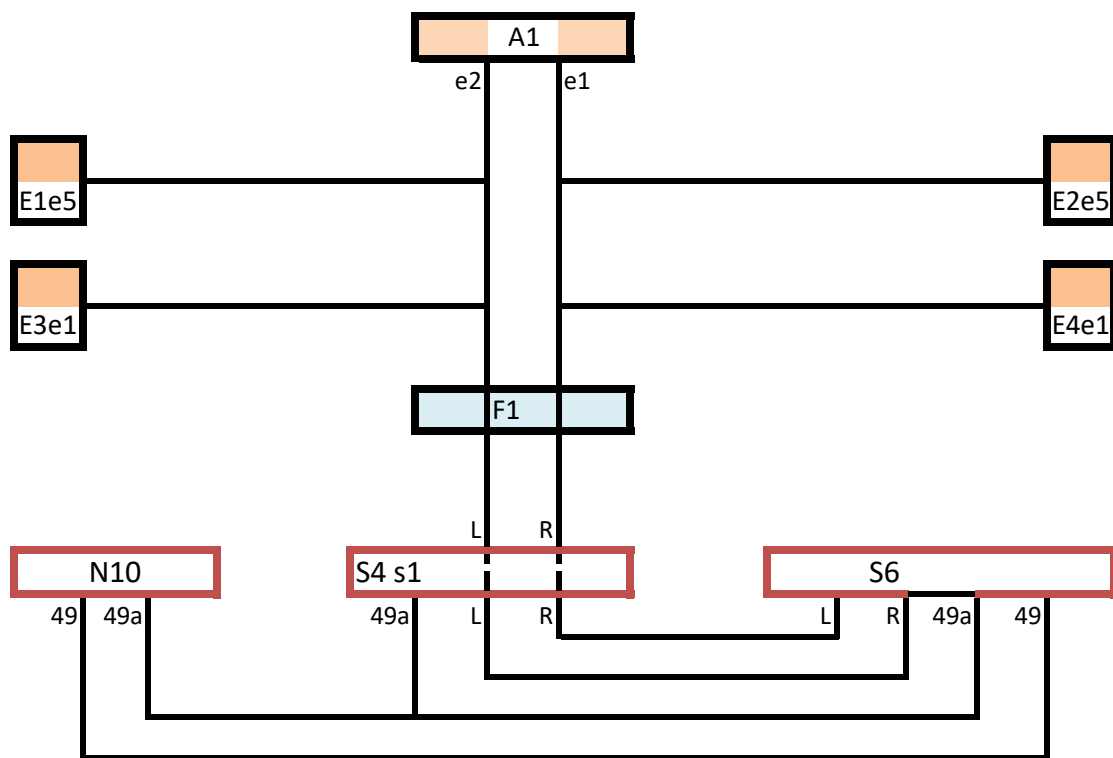


stroomkringschema richtingaanwijzers



N10	combi relais
S4	stuur combinatieschakelaar
S6	noodknipperlichtschakelaar
E1e5	koplamp rechts richtingaanwijzer
E2e5	koplamp links richtingaanwijzer
E3e1	achterlicht links richtingaanwijzer
E4e1	achterlicht rechts richtingaanwijzer
A1e1	instrumentenpaneel rechts waarschuwingslamp
A1e2	instrumentenpaneel links waarschuwingslamp
F1	Zekeringkast

Dit is het basis stroomkringschema van richtingaanwijzers

Zo hebben we nog meerdere pennen op de sturingsdozen N10, S4, S6

De aanvoer van spanning gebeurt via N10 en/of S6

De richtingaanwijzerlampen en pinkerrelais komen in werking met de schakelaar S6 via zekering 6

en de noodknipperlichten met de combinatieschakelaar S4 die dan werkt via zekering 9